

課題

可変抵抗を使って LED の明るさを変える回路とプログラムを作成せよ

条件

可変抵抗と LED は 1 つ