課題
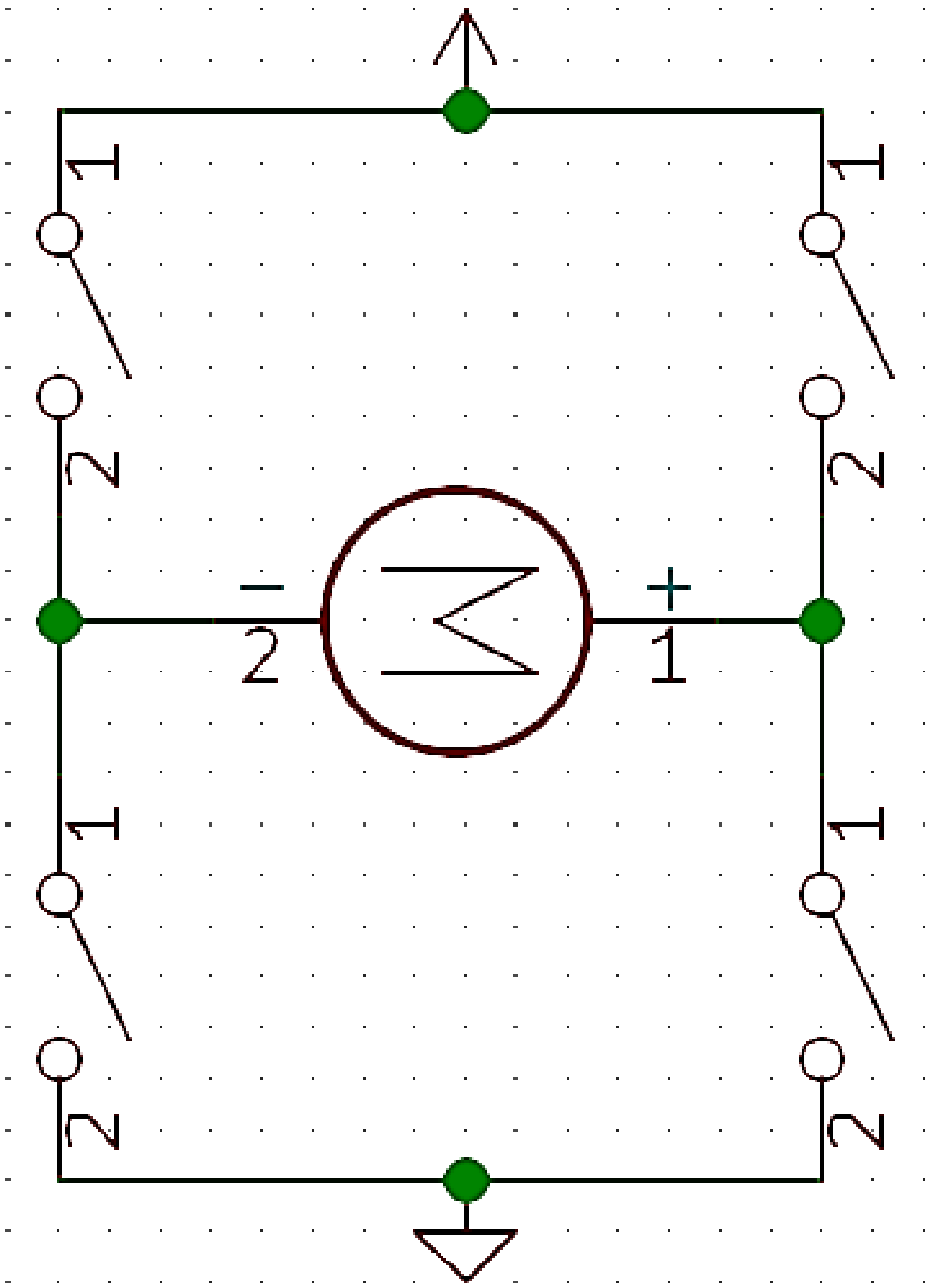
次の回路図はスイッチを使ったモーターを
正転逆転させるための回路図である。
トランジスタでの回路図に置きかえてから
動作させるためにはどうするか説明せよ。